

Circuiti Combinatori: Applicazioni


Contesto

- Finora abbiamo visto come realizzare circuiti combinatori a partire da specifiche/tabelle di verità
- Inoltre, abbiamo visto come minimizzare il numero di gate utilizzati per creare un circuito
- Nelle prossime lezioni, passeremo in rassegna alcuni esempi di circuiti combinatori tipicamente disponibili e utilizzati per realizzare circuiti digitali più complessi

Adder


Half Adder

 - Somma due bit
- Produce 2 output:
 - La somma dei due bit
 - L'eventuale riporto (carry)




Inputs		Outputs	
A	B	C _{out}	Σ
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Half Adder

 

Realizziamolo...

Soluzione (banale!)

 


Full Adder

Motivazioni

- E' chiaro che per sommare numeri binari dovremmo **combinare più adder**
- **Problema: l'half-adder ha sempre due input**
 - Ci servirebbe un **ulteriore input per aggiungere il carry della somma delle cifre a destra**


Esempio

 

Full Adder

- **3 ingressi:** A, B, e carry-in
- **2 uscite:** Somma, Carry-out


Rappresentazione:

 

Inputs			Outputs	
A	B	C _{in}	C _{out}	Σ
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


Proviamo a realizzarlo...

Soluzione

 


Ora, proviamo a realizzarlo
combinando degli half-adder...

Full Adder

 


Esempio

 

Disegniamo un circuito che implementa un adder a 4 bit

4-bit Parallel Adder

 

4-bit Parallel Adder


- **Primo approccio:** costruire una tabella di verità per un circuito con 9 ingressi (2 bit per ogni addendo, + carry in) e 5 uscite (4 somme parziali e carry out)
- **Approccio migliore:** cercare di riutilizzare l'adder a 2 bit e costruire adder a n bit connettendo tra loro più adder

Interconnessione adder

Due soluzioni possibili:

- **Ripple carry adder**
- **Carry lookahead adder**


Ripple Carry Adder

 

Il carry-in sulla somma in posizione **i** è disponibile una volta che la somma in posizione **i-1** è stata effettuata e quindi l'eventuale carry-out prodotto

Ripple Carry Adder

 Combiniamo due (o più) full adder in maniera da gestire somme più bit.



Il **carry out (C_4)** non è pronto fintanto che il **carry non viene propagato lungo tutti gli adder**. Discorso analogo per C_3 , C_2 , C_1


Ripple Carry Adder

- Consiste in **n** full adder
- Il carry-out alla posizione **i** è connesso al carry-in alla posizione **(i+1)**
- **Vantaggio:** design semplice
- **Svantaggio:** lentezza
 - Ciascun bit di somma può essere calcolato solo una volta che il bit di carry-out precedente è stato calcolato
- **Ritardo** $\sim n * \text{Ritardo(FA)}$


Quindi...

- Il Ripple Carry Adder può diventare estremamente **lento per un numero elevato di bit**
- Il **Carry Lookahead Adder** garantisce **minori tempi di risposta al costo di hardware addizionale necessario per gestire il calcolo del carry propagation**

Carry Lookahead Adder

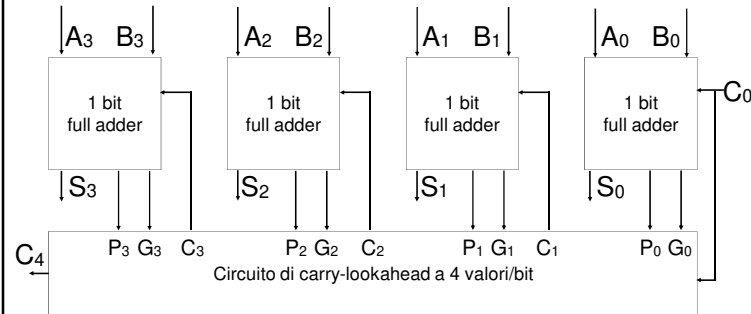

Carry Lookahead Adder

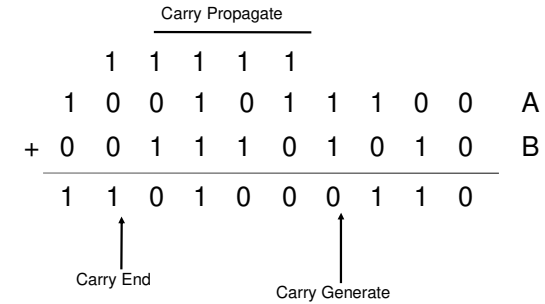

2 azioni: generazione e propagazione

Carry Lookahead Adder

- Usa della logica addizionale rispetto all'adder per capire se una somma di bit **genera** o **propaga** un carry
- Un carry è **generato** se sia A_i che B_i sono = 1
 - Funzione "generate": $G(A_i, B_i) = A_i \cdot B_i$
- Un carry è **propagato** se almeno uno tra A_i e B_i è 1
 - Funzione "propagate": $P(A_i, B_i) = A_i + B_i$

Carry Lookahead Adder

Per ciascun valore (o stage) dell'adder il carry-out del bit i (ovvero il carry in del bit $i+1$, indicato con C_{i+1}) può essere definito in termini delle **funzioni di generazione e propagazione del bit precedente**

$$C_{i+1} = G_i + (P_i \cdot C_i)$$

carry-out

carry-in

C_{i+1} è alto se lo stage i genera un carry (G_i)
OPPURE propaga C_i : $(P_i \cdot C_i)$

Carry Lookahead Adder


Per lo stage 0:

- $C_1 = G_0 + (P_0 \cdot C_0)$
- $C_1 = (A_0 \cdot B_0) + ((A_0 + B_0) \cdot C_0)$

Notare che:

- C_1 è funzione degli ingressi del sistema
- Il circuito è a **3 livelli, quindi ho un ritardo causato da 3 gate**
- Ok, **fin qui il ritardo è lo stesso generato dal full adder sul carry...**

Ritardo sul carry in un Full Adder

 

Ritardo sul carry: $D_1 + D_2 + D_3$

Carry Lookahead Adder

Stage 1:

- $C_2 = G_1 + (P_1 \cdot C_1)$
- $C_2 = (A_1 \cdot B_1) + ((A_1 + B_1) \cdot C_1)$
- $C_2 = (A_1 \cdot B_1) + ((A_1 + B_1) \cdot ((A_0 \cdot B_0) + ((A_0 + B_0) \cdot C_0)))$
- $C_2 = A_1 B_1 + (A_1 + B_1) \cdot A_0 B_0 + (A_1 + B_1)(A_0 + B_0) \cdot C_0$
- C_2 è **funzione degli input primari del circuito e del carry-in d'ingresso**
 - C_2 non dipende dal carry degli stadi precedenti, solo da C_0
 - Circuito a **3 livelli, quindi ritardo solo su 3 gate**

Carry Lookahead Adder

Stage 2:

- $C_3 = G_2 + (P_2 \cdot C_2)$
- $C_3 = G_2 + (P_2 \cdot (G_1 + (P_1 \cdot C_1)))$
- $C_3 = G_2 + (P_2 \cdot (G_1 + (P_1 \cdot (G_0 + (P_0 \cdot C_0))))$
- $C_3 = G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot G_0 + P_1 \cdot P_0 \cdot C_0)$
- $C_3 = G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0 = A_2 B_2 + (A_2 + B_2) \cdot A_1 B_1 + (A_2 + B_2) \cdot (A_1 + B_1) \cdot A_0 B_0 + (A_2 + B_2)(A_1 + B_1)(A_0 + B_0) \cdot C_0$
- C_3 è ancora funzione soltanto degli input del circuito, e del carry d'ingresso C_0
 - Il circuito risultante **è sempre a 3 livelli, quindi ho un ritardo causato da 3 gate**


Carry Lookahead Adder

Stage i:


$$C_{i+1} = F(G_0..G_i, P_0..P_i, C_0)$$

- Per $i > 4$, il circuito di lookahead **diventa troppo complesso e richiede troppi gate...**
- **Tradeoff: velocità vs. area occupata sul silicio/numero di gate**

Implementazione (2 bit)

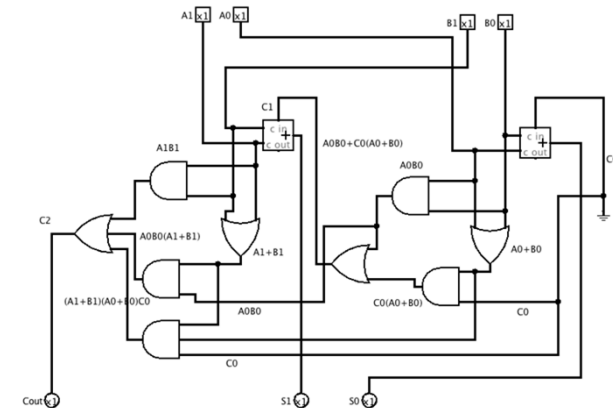


Implementazione completa

 


Circuito Integrato Parallel Adder a 4 bit

 2 ingressi a 4 bit, un bit di carry in e uno di carry out



- Esempio di componente: 74LS283
- Look-ahead carry, con delay massimo sul carry out = 17 ns.


4-bit CLA

 

Come realizzo adder a
8, 16 bit?


Oltre 4 bit, la logica
lookahead diventa troppo
complessa...

2 adder in cascata

 

Compromesso: **2 4-bit lookahead collegati in ripple carry-in**

4 adder in cascata

 

Circuito Subtractor

Sottrazione tra 2 numeri binari

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0110 \\ \hline \end{array}$$

Come procediamo?
Potremmo **eseguire la sottrazione così come sappiamo fare per i numeri decimali...**

Realizzazione subtractor

Potremmo costruire un circuito **sottrattore in base alla tabelle di verità della sottrazione**

- Poco comune e poco efficiente

Soluzione: usare la **rappresentazione dei numeri negativi in complemento a 2**


- Utilizzo di un adder
- Dovendo calcolare $A-B$, si effettua la **somma tra A e il complemento a 2 di B**

Problemi

- Non posso convertire in numeri negativi numeri positivi con la cifra più significativa alta
- Di fatto **riduco il range di positivi che posso rappresentare** con n bit (numeri da $-2^{(n-1)}$ a $2^{(n-1)} - 1$)
- Necessità di **gestire gli overflow**


Sottrattore a 4 bit

 Il complemento a 2 si ottiene **negando i bit e aggiungendo 1** (ovvero ponendo a 1 il carry-in del circuito)




Ora realizziamo un circuito in grado di effettuare **sia addizioni che sottrazioni...**

Adder/Subtractor a n bit

 

Adder/Subtractor a n bit

 Se ADD/SUB vale zero, allora passa y_n ; se è pari a 1, passa y_n' (regola dello XOR) e gli aggiungo carry in a 1 = SUB....



Individuazione di Problemi di Overflow

Overflow nelle addizioni

- Si verifica se il risultato è fuori range
- Non può verificarsi quando sommiamo un numero positivo con un numero negativo
- Quindi, si verifica se sommiamo due numeri con lo stesso segno
- Effetto collaterale che potrebbe verificarsi:
 - Somma due numeri positivi → Numero negativo
 - Somma due numeri negativi → Numero positivo

Overflow nelle sottrazioni

- Si verifica se il risultato è fuori range
- Non può verificarsi quando sottraiamo due numeri con lo stesso segno
- Può verificarsi, invece, quando sottraiamo un numero positivo da uno negativo o viceversa.
 - # positivo - # negativo → # negativo
 - # negativo - # positivo → # positivo

Calcolo overflow

$$V = C_{i-1} \text{ XOR } C_{i-2}$$

In pratica, metto in XOR i carry-out degli ultimi 2 bit, ovvero il carry in e il carry out dell'ultimo bit

Perché funziona?

Calcolo overflow

$$V = C_{i-1} \text{ XOR } C_{i-2}$$

Caso 1: carry-in=0, carry-out=1 ($C_{i-1}=1$, $C_{i-2}=0$)

- Se il carry-in è 0, l'unica ragione per cui il carry out possa essere 1 è quando i bit più significativi dei due addendi sono entrambi 1 ($x_{i-1} = 1$, $y_{i-1} = 1$), e la somma produce 0 nel bit più significativo
- Ovvero, sommo due negativi e ottengo un numero positivo!

Calcolo overflow

$$V = C_{i-1} \text{ XOR } C_{i-2}$$

Caso 2: 1 carry-in=1, carry-out=0 ($C_{i-1}=0$, $C_{i-2}=1$)

- In questo caso, se il carry-in è 1, l'unico caso in cui il carry out possa essere 0 è quando entrambe le cifre più significative sono 0 ($x_{i-1} = 0$, $y_{i-1} = 0$), e la somma produce 1 nel bit più significativo
- Ovvero, sommo due numeri positivi e ottengo un numero negativo

Esempi

Entrambi positivi

0100+
0010=

$C_3=0$, $C_4=0$
NO OVERFLOW

(4+2)

0111+
0110=

$C_3=1$, $C_4=0$
OVERFLOW

(7+6)

Entrambi negativi

1001+
1100=

$C_3=0$, $C_4=1$
OVERFLOW

(-7-4)

1101+
1100=

$C_3=1$, $C_4=1$
NO OVERFLOW


(-3-4)

Comparatori

Realizzazione comparatore

- Il comparatore confronta due numeri binari e ne determina la relazione ($A > B$, $A = B$, $A < B$)
- Nella forma più semplice, il comparatore verifica soltanto la condizione di uguaglianza**
- Come realizziamo tale comparatore nel caso di numeri a n bit (es. 4 bit)?


Risposta: mettiamo in AND 4 porte XNOR

 

Circuito Integrato Comparatore

Oltre che gli output $A > B$, $A = B$, $A < B$, il circuito integrato è dotato di "cascading input" corrispondenti.

 Tali input sono utilizzati per consentire l'interconnessione di più comparatori.



Interconnessione modulare comparatori

E' possibile integrare più comparatori in cascata, interconnettendo gli output $A > B$, $A = B$, $A < B$ del primo col i corrispondenti ingressi del secondo.

Gli ingressi $A > B$, $A < B$ del primo comparatore sono collegati con un valore logico basso. L'ingresso $A = B$ del primo comparatore è collegato con un valore logico alto.

